

Po pierwsze aby ruszyło musi być podłączona masa, +12V i sterowanie załączeniem (to co łączymy do niebieskiego kabelka w radiu).

Po drugie ten wzmacniak ładnie chodzi z radiami z rozciętą pętlą masy (Blaupunkt, stary Clarion, Grundig, bardzo stary Pioneer). W innym przypadku zatyka się składową stałą (max wystetrowanie na wskaźnikach).

Co zatem robić? Spiąć masę radia i equalizerka grubym kablem, odpowiednio połączyć masę audio i zasilania w jednym miejscu (rozciąć na kablu). Mimo to niektóre radia nie chcą z tym śmigać (Pioneer KEX-M830RDS nie dał się zmusić do pracy bez szumu, właśnie przez pętlę masy).